

这是设计的数据通路图，有极少部分的信号没有加入，乘法器在EXE阶段（图中的MDU）。

问题 & 解决方案

1. 冒险检测单元设计与改进


对于`beq`, `jal`等跳转指令, 跳转地址被安排到了`WB`阶段才进行写回。所以, 在成功跳转的情况下, 除了分治延迟槽中的那条指令, 跳转指令之后的第二条和第三条指令都不能执行, 要进行`stall`。在最初的方案中, 我在冒险检测单元中对跳转指令带来的`stall`进行检测, 然而, 由于需要跟踪指令的执行, 以此来决定是否进行`stall`, 当多条跳转指令在临近的位置出现时, 就会出现十分复杂的冲突情况, 大大增加代码的复杂度, 并且带来逻辑的高度混乱, 无法确定代码出问题的具体位置, 也无法进行适当的调试。

鉴于以上情况, 我在第二版的设计中大大精简了冒险检测单元的设计, 只用于检测乘除法的`busy`以及`lw`, `lb`, `lbu`, `lh`, `lhu`等指令带来的数据冲突情况。这极大降低了逻辑的复杂性, 也让运行时的调错过程更加顺利。以下是改进后的冒险检测单元的部分代码:


```
1      always @(*) begin
2          PC_write <= 3'b111;
3          IF_ID_write <= 3'b111;
4          ID_EX_write <= 3'b111;
5
6          if ((ID_EXE_opcode == 6'b100011 || ID_EXE_opcode == 6'b100000 ||
7 ID_EXE_opcode == 6'b100100 || ID_EXE_opcode == 6'b100001 || ID_EXE_opcode ==
8 6'b100101) && (ID_EXE_WriteReg != 0 && (ID_EXE_WriteReg == RegS ||
9 ID_EXE_WriteReg == RegT)))
10
11              begin
12                  PC_write <= 3'b000;
13                  IF_ID_write <= 3'b010;
14                  ID_EX_write <= 3'b000;
15
16              end
17          if (busy == 1'b1)
18              begin
19                  PC_write <= 3'b000;
20                  IF_ID_write <= 3'b010;
21                  ID_EX_write <= 3'b000;
22                  start <= 0;
23
24              end
25          else
26              begin
27                  start <= 1'b1;
28              end
29      end
```

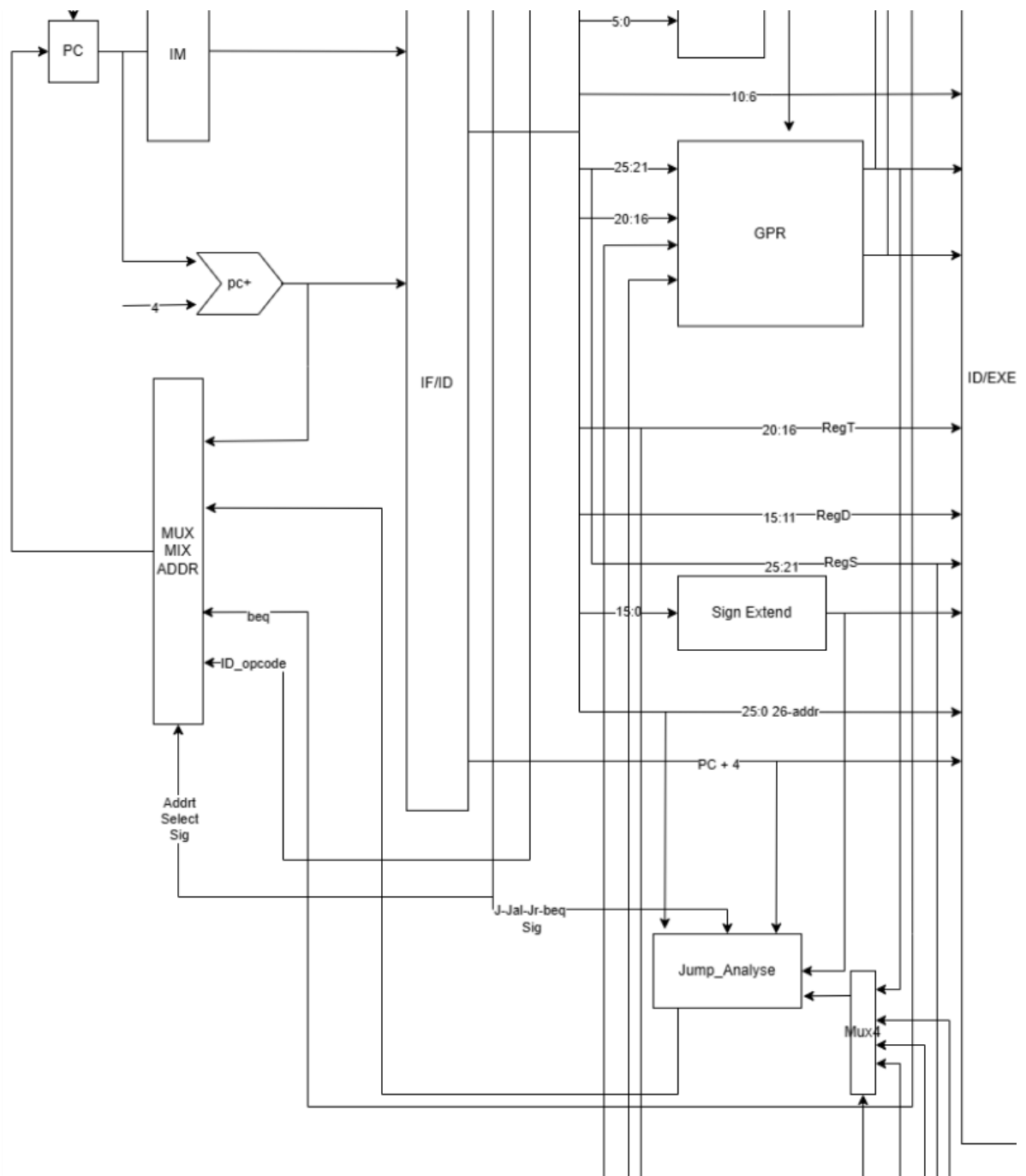2. 跳转指令数据通路的优化

紧跟上一个问题, 在第一版的设计中, 如果跳转指令成功跳转, 其跳转地址的写回也是放到`WB`阶段, 这就造成了两个周期的浪费。经过仔细思考可以发现, 所有的跳转指令都可以在`ID`阶段就完成是否跳转的判断, 同时也可以在此阶段就进行跳转地址的构造等操作, 也就是说, 在`ID`阶段完成后其实就可以进行跳转地址的写回, 由于这个写回是对`PC`寄存器的, 不是对`GPR`, 所以也没有必要放到`WB`阶段。经过观察可以看出, 如果在`ID`阶段写回, 那么在`IF`阶段的刚好就是分支延迟槽中的那条指令, 而下个周期来临时, 这个新的跳转地址的指令就能被取出, 相当于“无缝衔接”, 不需要`stall`, 完美避免了周期的浪费。



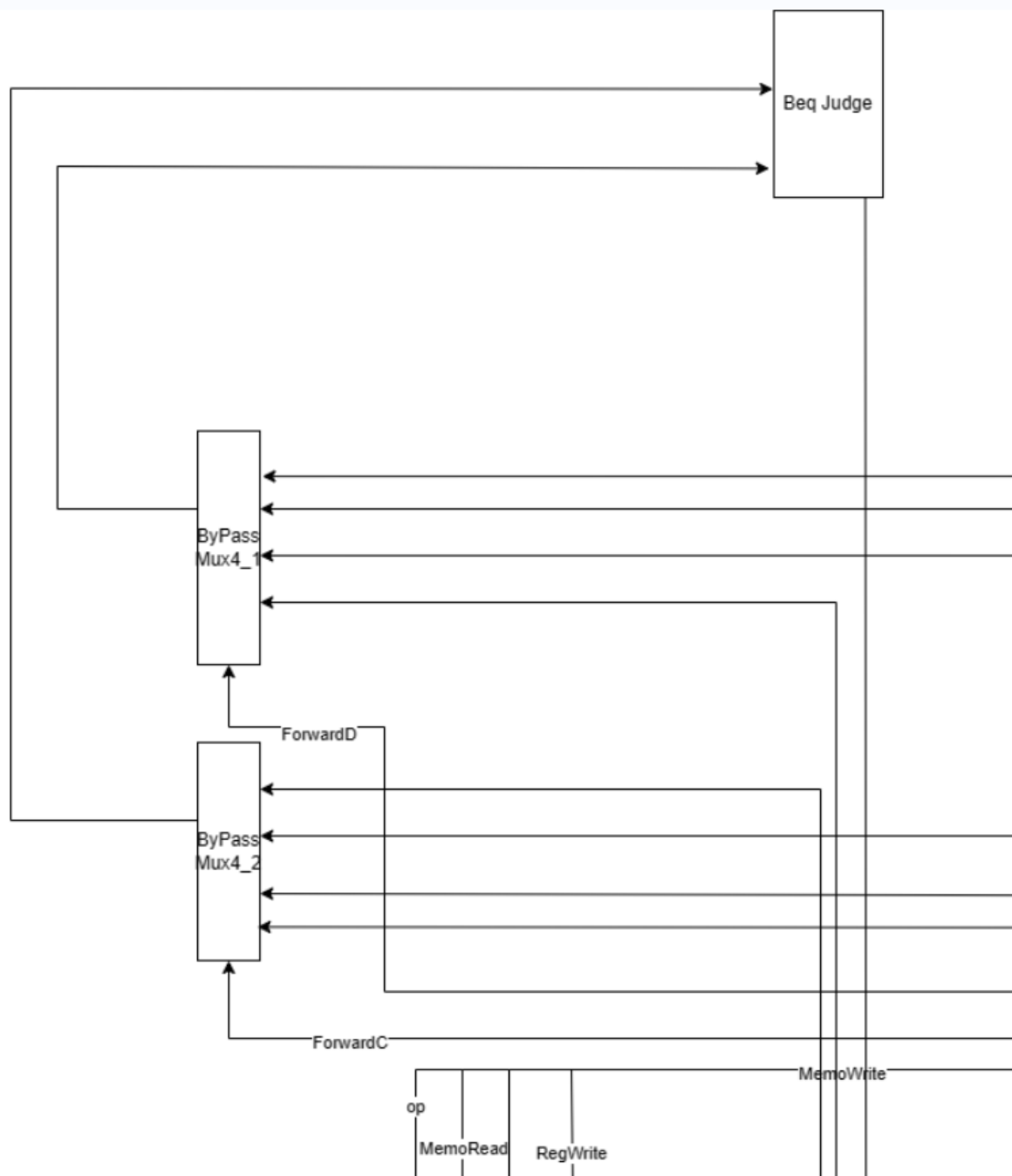
*Jump_Analyse*进行*jal*、*jalr*和*j*的跳转地址的拼接，同时接受输入的信号进行选择操作。



*Beq_Judge*单元对*beq*、*bgtz*、*bgez*、*bltz*、*blez*、*bne*的判断条件进行处理，传出各个指令的选择信号结果。

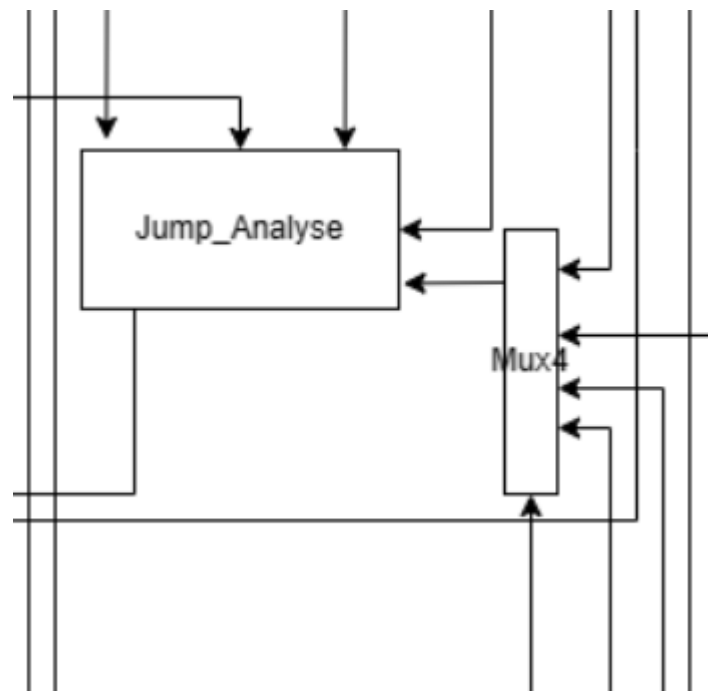
3.关于旁路的理解

对于旁路的透彻理解是：只要用到寄存器的地方，就需要旁路。其中最极端的一种情况为：*jal*指令的下一条指令是*jr*指令，并且*jr*所用的寄存器为31号寄存器。因为*jr*等指令的跳转地址存在*RegS*中，都需要在*ID*阶段就确定，而*jal*对于寄存器的写回要等到*WB*阶段，当*jr*执行到*ID*阶段时，其需要的值还停留在*EXE*阶段，这时候必须通过旁路将其转发到相应的*Mux*中。由于这种情况不是在*EXE*阶段中，比较难想到。




这是ID阶段地址选择的旁路，*Mux4*是选择器，接收*Forwarding Unit*的选择信号和ID，EXE，MEM和WB阶段本该写回寄存器的值。

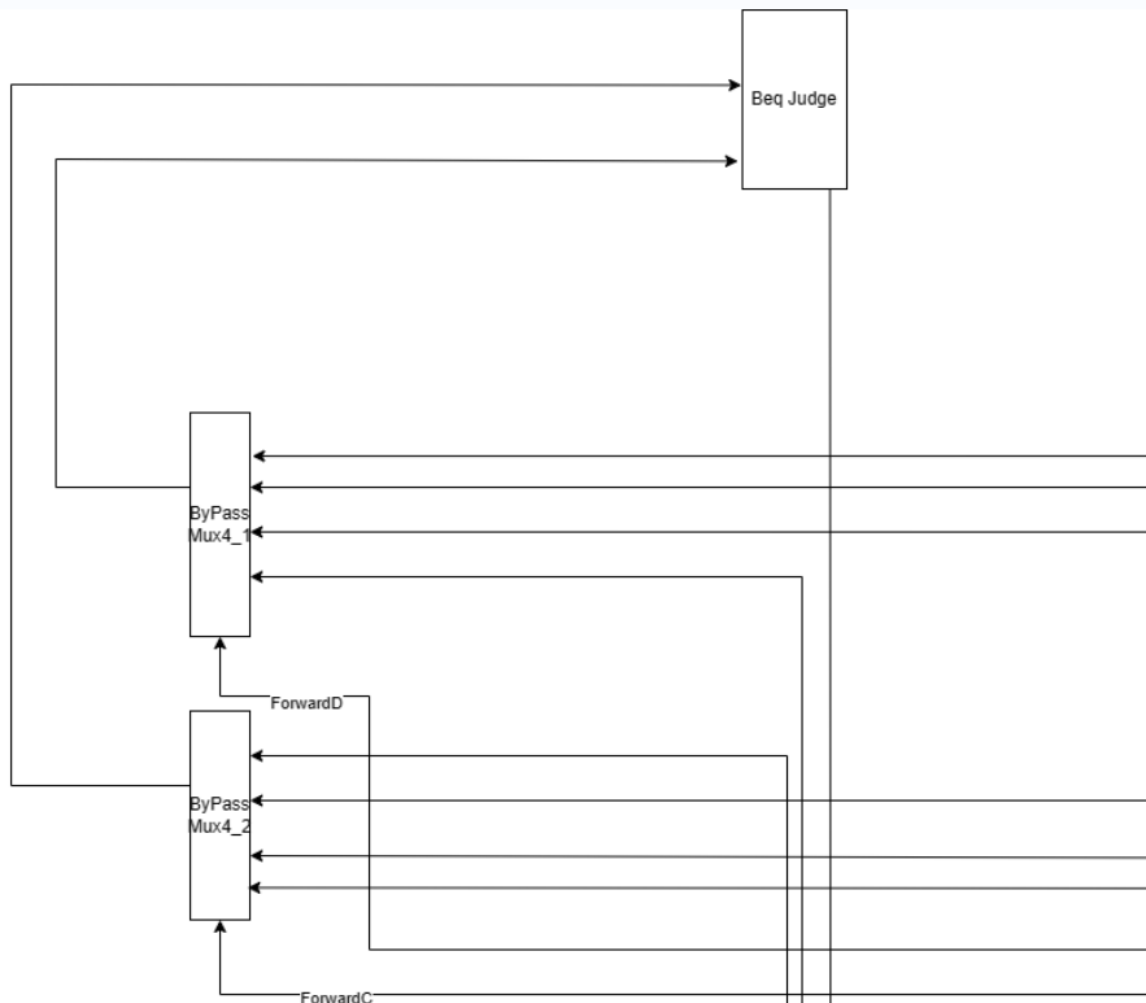
与此相近的另一种情况是，同样是在ID阶段中，*Beq_Judge*模块也要对寄存器的值进行读取，所以两个输入都需要用到旁路转发，如下图所示：



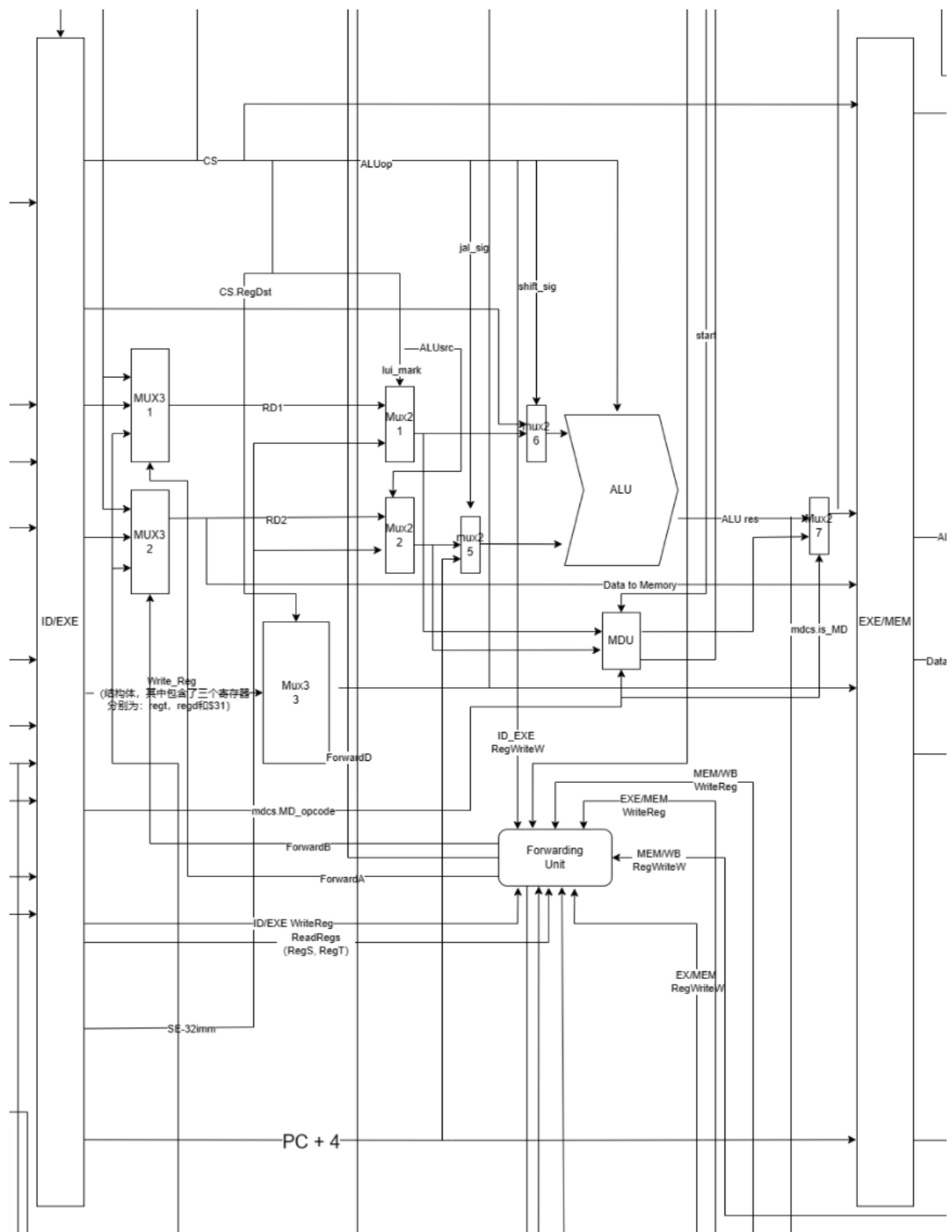同样，两个*ByPass Mux*接收ID，EXE，MEM和WB四个阶段的值，同时通过旁路转发单元的信号（图中为*ForwardC*和*ForwardD*）进行选择。



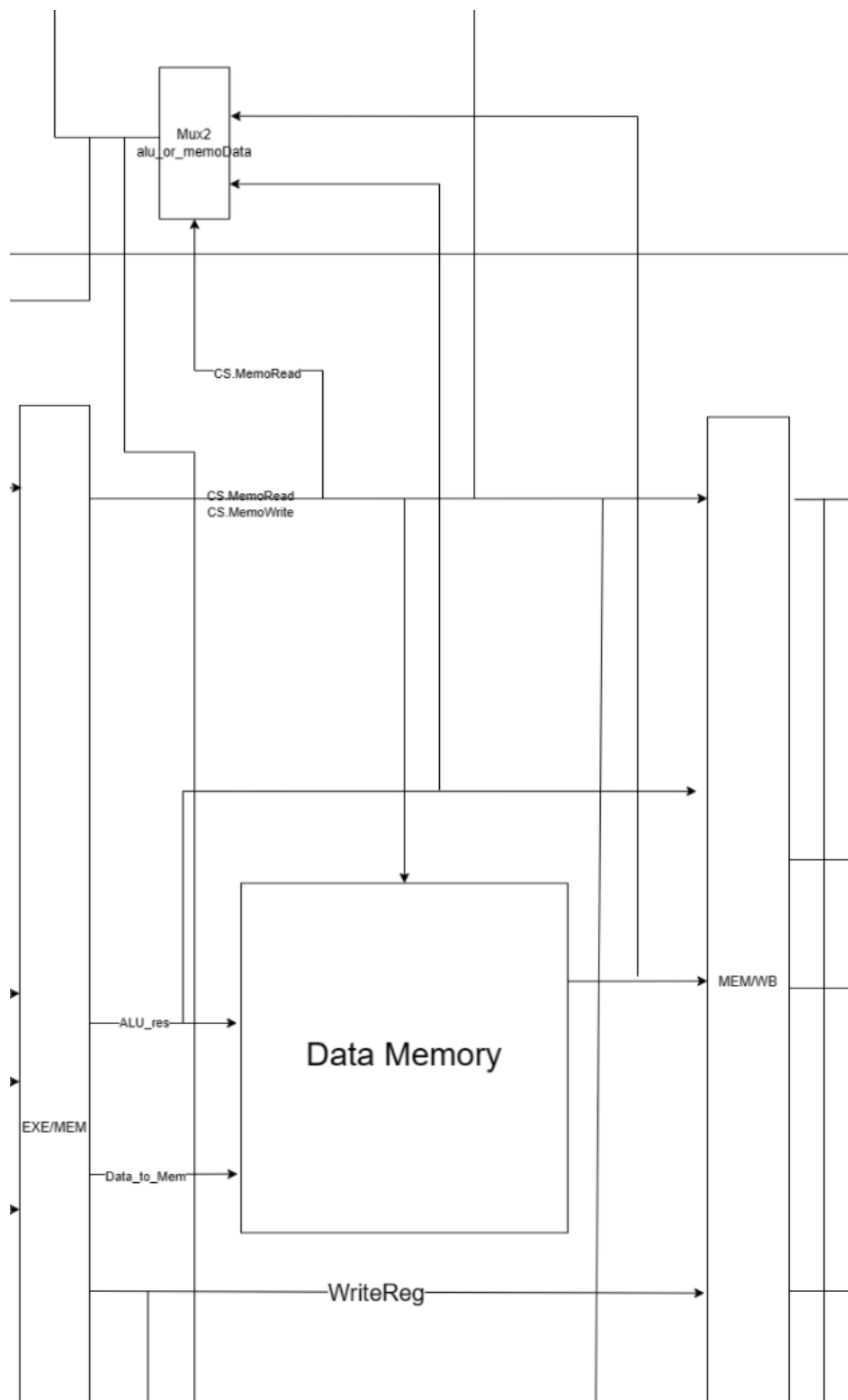最后也是最重要的旁路是 ALU 相关的两个旁路，如图所示，流水寄存器右侧的两个 $MUX3$ 寄存器用于选择流水寄存器的输出、 MEM 阶段和 WB 阶段对寄存器的写回的值。



如图所示，这里有一个细节是，*MEM*阶段用于写回的值可能是*ALU*计算结果，也可能是从*DataMemory*中读取的数据，所以需要根据当前指令的*MemoRead*信号做一个选择来决定传递给旁路的数据为哪一个。

4.地址访问越界

在随机测试的过程中，有些地址的范围超过了2048，采用截取[12:2]的方法来解决，之前是用的[31:2]，只去掉了最后两位，这是之前设计的一个缺陷。

```
@000031f8: $12 <= 00000002
PC_clock
pc output addr = 00003240
tmp_data1 = d0, tmp_data2 = 00000000, addr = 0000161e
@00003230: *00005878 <= 000000d0
ins_addr = 00003240, ins_code = 03ea8022
```

如图，0x0000161e明显超出了2K的范围，必须将其截取。但是在输出写入地址时要输出原地址

5.乘除法阻塞的优化


如果对于每个乘法指令都阻塞5个周期，每个除法指令都阻塞10个周期，是对周期的极大浪费。只有在乘除法器是*busy*状态且当前要执行的指令是乘除法相关的指令时，才进行*stall*，否则可以直接执行。这里体现了*ALU*和乘除法器分离的优点。

对于乘除法指令，我设置了一个信号结构体，其中有一个乘除法指令的标志位*is_MD*，如果这个标志位为1，则说明是和乘除法器相关的指令，只有在*ID*阶段的指令的*is_MD*信号为1且*EEXE*阶段的乘除法器在当前周期还处于*busy*状态时，才需要设置*stall*。

具体的实现只需要添加一个小小的"&"操作：

```
AdventureDetect advdet(
    .ID_EXE_opcode(ID_EXE_out_CS.opcode),
    .ID_EXE_WriteReg(mux3_3_out),
    .RegS(RegS),
    .RegT(RegT),
    .busy(busy & CU_out_mdcs.is_MD),
    .PC_Write(PC_Write_ad_out),
    .IF_ID_Write(IF_ID_Write_ad_out),
    .ID_EX_Write(ID_EXE_Write_ad_out),
    .start(start)
);
```


测试结果

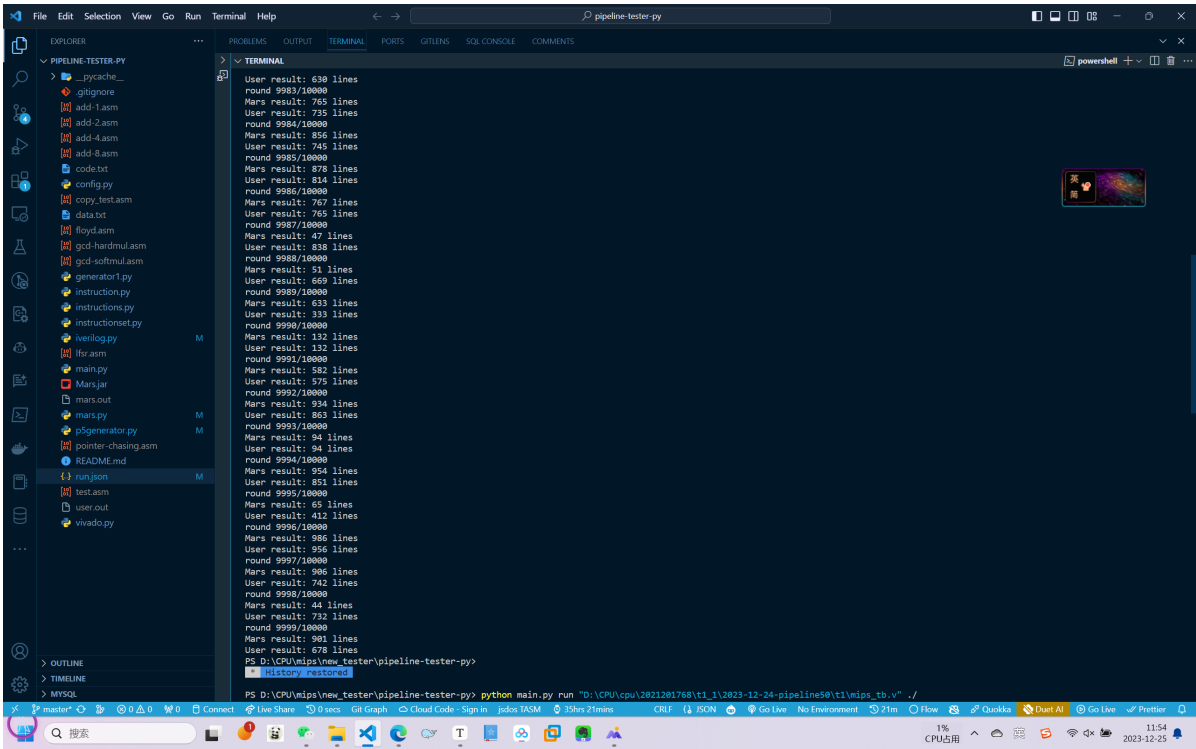

指定测试程序测试

